

实验 2 16 位比较器实验

班级：01 学号：2021k8009925006 姓名：冯浩瀚

实验目的：

- 1、熟悉 Verilog 编程、调试
- 2、熟悉简单比较器的工作原理
- 3、通过简单模块例化、连线实现复杂的数字电路


实验环境：

- 1、操作系统：Windows 11
- 2、软件及版本：Vivado 2017.4

原理说明

- 1. 4 位比较器

7485为带级联输入的4位数值比较器。

 

7485功能表

比较输入				级联输入			输出		
A ₃ B ₃	A ₂ B ₂	A ₁ B ₁	A ₀ B ₀	I _(A>B)	I _(A<B)	I _(A=B)	Y _(A>B)	Y _(A<B)	Y _(A=B)
A ₃ >B ₃	×	×	×	×	×	×	1	0	0
A ₃ <B ₃	×	×	×	×	×	×	0	1	0
A ₃ =B ₃	A ₂ >B ₂	×	×	×	×	×	1	0	0
A ₃ =B ₃	A ₂ <B ₂	×	×	×	×	×	0	1	0
A ₃ =B ₃	A ₂ =B ₂	A ₁ >B ₁	×	×	×	×	1	0	0
A ₃ =B ₃	A ₂ =B ₂	A ₁ <B ₁	×	×	×	×	0	1	0
A ₃ =B ₃	A ₂ =B ₂	A ₁ =B ₁	A ₀ >B ₀	×	×	×	1	0	0
A ₃ =B ₃	A ₂ =B ₂	A ₁ =B ₁	A ₀ <B ₀	×	×	×	0	1	0
A ₃ =B ₃	A ₂ =B ₂	A ₁ =B ₁	A ₀ =B ₀	1	0	0	1	0	0
A ₃ =B ₃	A ₂ =B ₂	A ₁ =B ₁	A ₀ =B ₀	0	1	0	0	1	0
A ₃ =B ₃	A ₂ =B ₂	A ₁ =B ₁	A ₀ =B ₀	×	×	1	0	0	1
A ₃ =B ₃	A ₂ =B ₂	A ₁ =B ₁	A ₀ =B ₀	1	1	0	0	0	0
A ₃ =B ₃	A ₂ =B ₂	A ₁ =B ₁	A ₀ =B ₀	0	0	0	1	1	0

在具体的 Verilog 语言编写 comp_4 时可采用条件语句，当低位比较结果为大于或小于时直接输出大于或小于；当低位比较结果为等于时将输入的 2 个四位数进行比较大小并输出结果。

2. 16 位比较器

将 4 个 4 位比较器串行级联实现 16 位比较器。在具体的 Verilog 语言编写时可采用调用 module comp_4 的方法实现。

接口定义：

1. 4 位比较器

Input 信号			Output 信号	
名称	说明	位宽	名称	位宽
A	用于比较	4	out_A_G_B	1
B	用于比较	4	out_A_E_B	1
in_A_G_B	低位比较结果	1	out_A_L_B	1
in_A_E_B	低位比较结果	1		
in_A_L_B	低位比较结果	1		

2. 16 位比较器

Input 信号			Output 信号	
名称	说明	位宽	名称	位宽
A	用于比较	4	out_A_G_B	1
B	用于比较	4	out_A_E_B	1
			out_A_L_B	1

调试过程及结果波形：


1. 编写 `comp_16` 时采用的信号名称为 `out_A_G_B`、`out_A_E_B`、`out_A_L_B`，而老师给出的仿真激励文件的模板中使用 `A_G_B`、`A_E_B`、`A_L_B`，仔细观察后调试成功。
2. 模块例化的时候接口顺序出错，仔细观察后调试成功，建议以后使用命名端口连接法，不需要保证顺序相同，只需要保证端口名字与外部信号匹配（例如下图，来自 <https://www.runoob.com/w3cnote/verilog-generate.html>）

实例


```
full_adder1 u_adder0(
  .Ai    (a[0]),
  .Bi    (b[0]),
  .Ci    (c==1'b1 ? 1'b0 : 1'b1),
  .So    (so_bit0),
  .Co    (co_temp[0]));
```

结果波形：

1. 4 位比较器

 

2. 16 位比较器

 

实验总结：

本实验中练习编写了 4 位比较器，并利用模块例化实现 16 位比较器。通过实验学习了用简单的模块例化、连线实现更复杂的数字电路。

源代码：

1. 4 位比较器：
`timescale 1ns / 1ps

//

// Company:

// Engineer:

//

// Create Date: 2022/10/20 10:16:22

// Design Name:

// Module Name: comp_4

// Project Name:

// Target Devices:

// Tool Versions:

// Description:

//

// Dependencies:

//

// Revision:

// Revision 0.01 - File Created

// Additional Comments:

//

//

```
module comp_4(
    input [3:0] A,
    input [3:0] B,
    input in_A_G_B,
    input in_A_E_B,
    input in_A_L_B,
    output reg out_A_G_B,
    output reg out_A_E_B,
    output reg out_A_L_B
);
always@ (A or B or in_A_G_B or in_A_E_B or in_A_L_B)
begin
    if(in_A_G_B == 1)
    begin
        out_A_G_B <= 1;
        out_A_E_B <= 0;
        out_A_L_B <= 0;
    end
    else if(in_A_L_B == 1)
    begin
        out_A_G_B <= 0;
        out_A_E_B <= 0;
        out_A_L_B <= 1;
    end
end
```

```
end
else if(in_A_E_B == 1)
begin
    if(A > B)
    begin
        out_A_G_B <= 1;
        out_A_E_B <= 0;
        out_A_L_B <= 0;
    end
    else if(A == B)
    begin
        out_A_G_B <= 0;
        out_A_E_B <= 1;
        out_A_L_B <= 0;
    end
    else if(A < B)
    begin
        out_A_G_B <= 0;
        out_A_E_B <= 0;
        out_A_L_B <= 1;
    end
end
end
end
```

endmodule

2. 16 位比较器源码:

```
`timescale 1ns / 1ps
/////////////////////////////////////////////////////////////////
// Company:
// Engineer:
//
// Create Date: 2022/10/20 11:17:42
// Design Name:
// Module Name: comp_16
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool Versions:
// Description:
//
// Dependencies:
//
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
```

```
//
////////////////////////////////////////////////////////////////
`timescale 1ns / 1ps
////////////////////////////////////////////////////////////////
// Company:
// Engineer:
//
// Create Date: 2022/10/20 10:16:22
// Design Name:
// Module Name: comp_4
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool Versions:
// Description:
//
// Dependencies:
//
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
//
////////////////////////////////////////////////////////////////

module comp_4(
    input in_A_G_B,
    input in_A_E_B,
    input in_A_L_B,
    input [3:0] A,
    input [3:0] B,
    output reg out_A_G_B,
    output reg out_A_E_B,
    output reg out_A_L_B
);
always@ (A or B or in_A_G_B or in_A_E_B or in_A_L_B)
begin
    if(in_A_G_B == 1)
    begin
        out_A_G_B <= 1;
        out_A_E_B <= 0;
        out_A_L_B <= 0;
    end
    else if(in_A_L_B == 1)
    begin
```

```
        out_A_G_B <= 0;
        out_A_E_B <= 0;
        out_A_L_B <= 1;
    end
    else
    begin
        if(A > B)
        begin
            out_A_G_B <= 1;
            out_A_E_B <= 0;
            out_A_L_B <= 0;
        end
        else if(A == B)
        begin
            out_A_G_B <= 0;
            out_A_E_B <= 1;
            out_A_L_B <= 0;
        end
        else if(A < B)
        begin
            out_A_G_B <= 0;
            out_A_E_B <= 0;
            out_A_L_B <= 1;
        end
    end
end
end

endmodule

module comp_16(
    input [15:0] A,
    input [15:0] B,
    output A_G_B,
    output A_E_B,
    output A_L_B
);
    wire [2:0] G, E, L;
    wire [3:0] AC3,BC3,AC2,BC2,AC1,BC1,AC0,BC0;
    wire in_A_G_B = 0;
    wire in_A_E_B = 1;
    wire in_A_L_B = 0;
    genvar k;
    for(k=15; k>=12; k=k-1)
    begin
```

```
        assign AC3[k-12] = A[k];
        assign BC3[k-12] = B[k];
    end
    for(k=11; k>=8; k=k-1)
    begin
        assign AC2[k-8] = A[k];
        assign BC2[k-8] = B[k];
    end
    for(k=7; k>=4; k=k-1)
    begin
        assign AC1[k-4] = A[k];
        assign BC1[k-4] = B[k];
    end
    for(k=3; k>=0; k=k-1)
    begin
        assign AC0[k] = A[k];
        assign BC0[k] = B[k];
    end
    comp_4 C3(in_A_G_B, in_A_E_B, in_A_L_B, AC3, BC3, G[0], E[0], L[0]);
    comp_4 C2(G[0], E[0], L[0], AC2, BC2, G[1], E[1], L[1]);
    comp_4 C1(G[1], E[1], L[1], AC1, BC1, G[2], E[2], L[2]);
    comp_4 C0(G[2], E[2], L[2], AC0, BC0, A_G_B, A_E_B, A_L_B);

endmodule
```